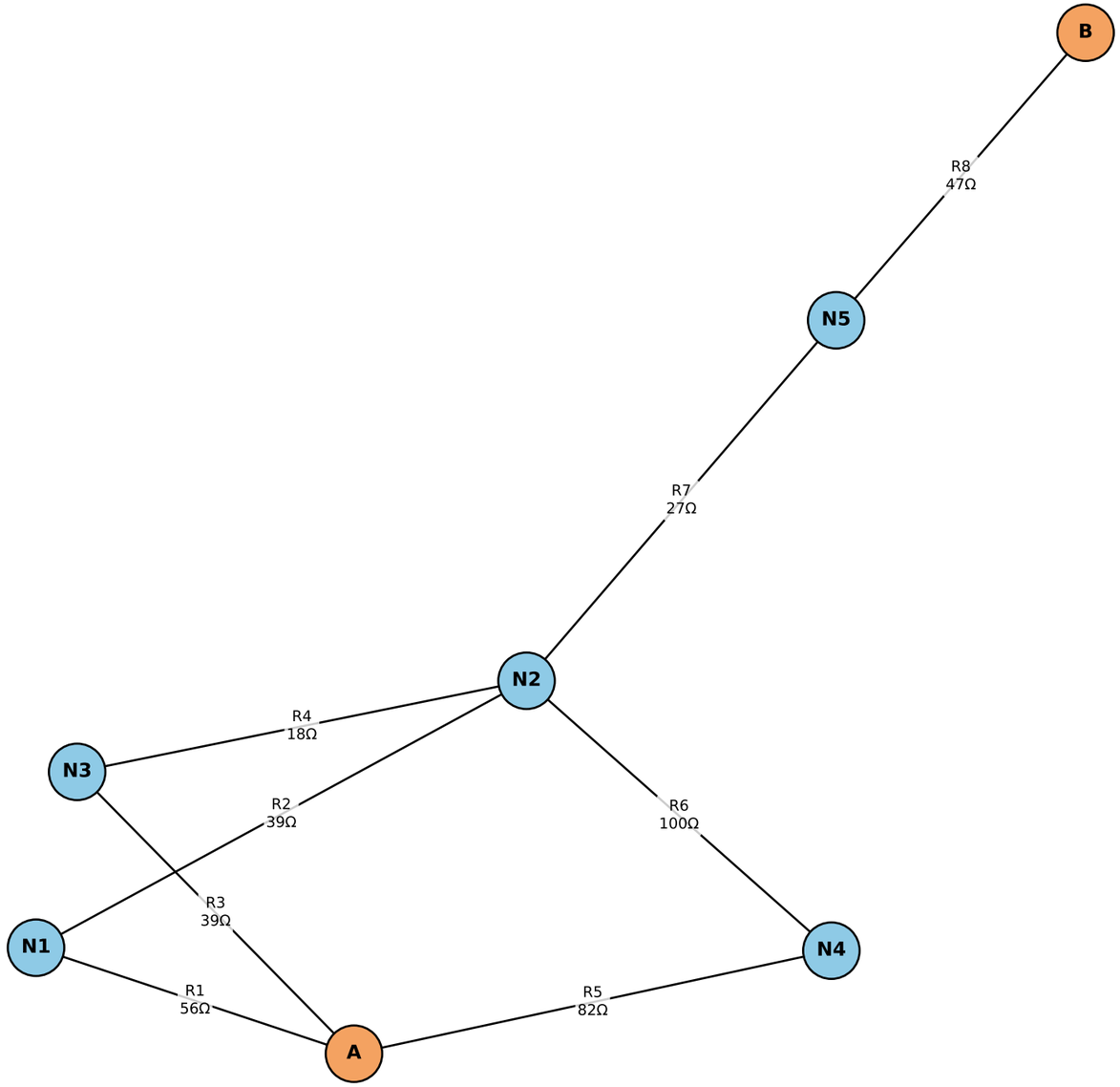
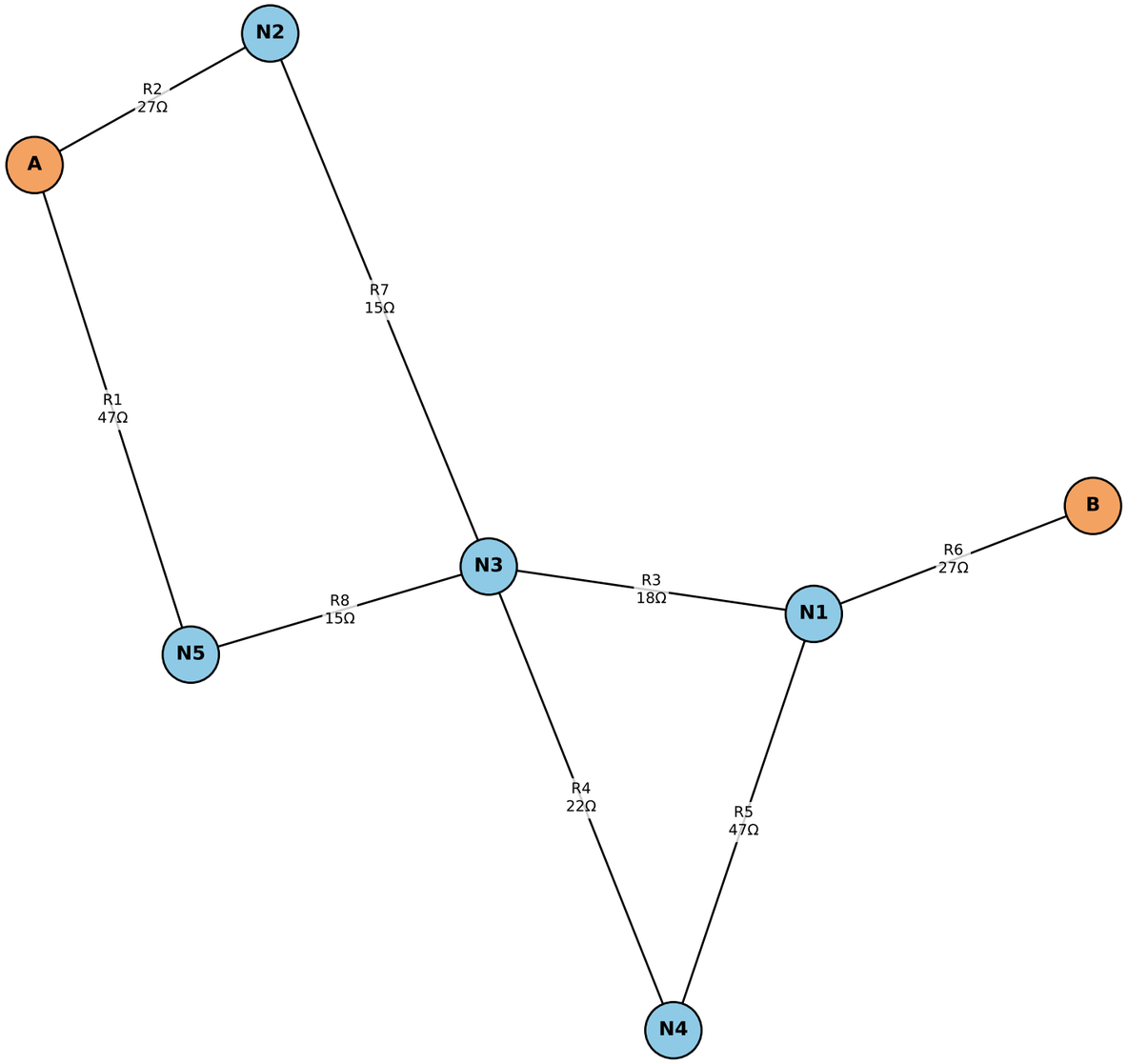
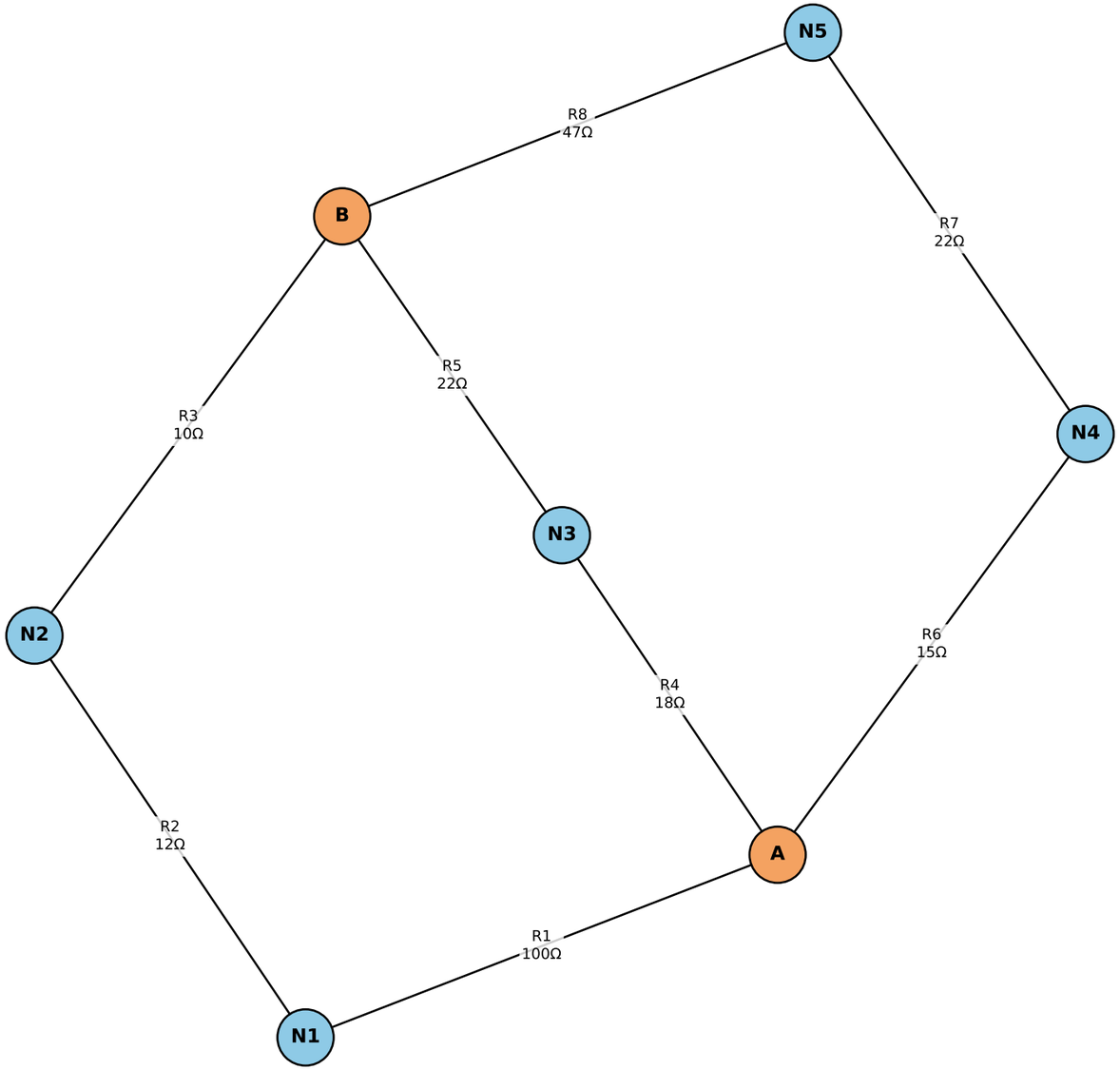
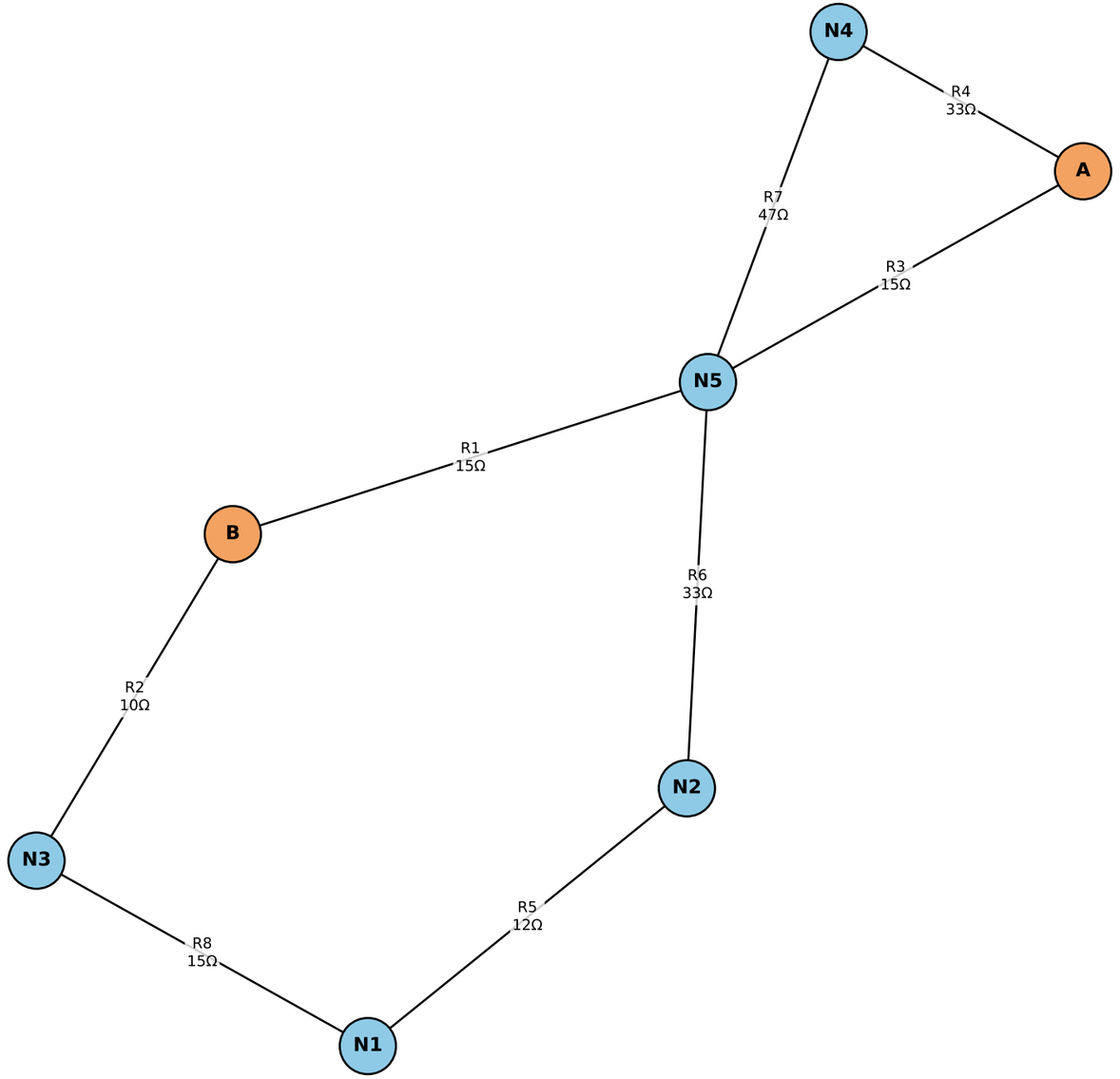
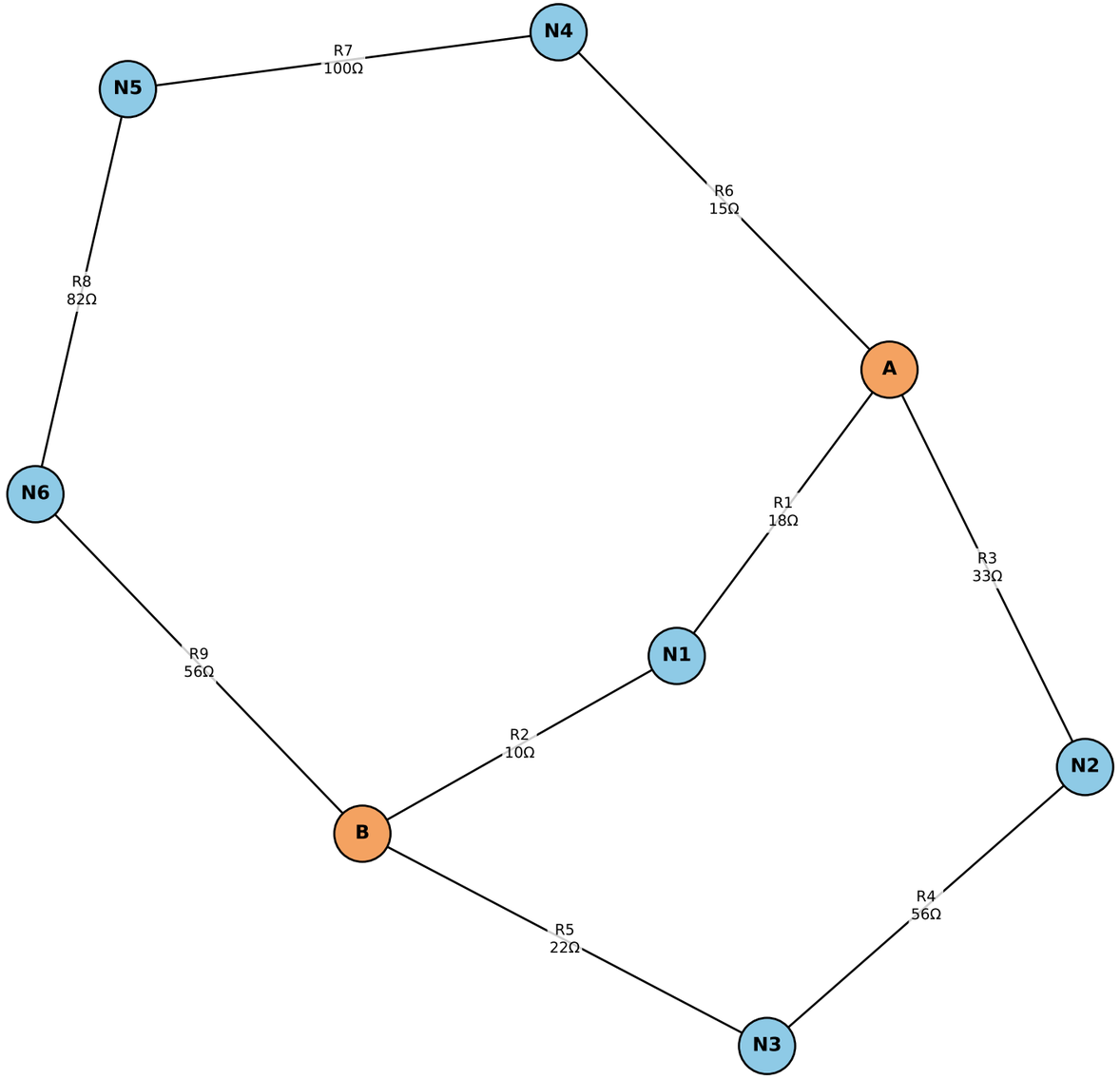
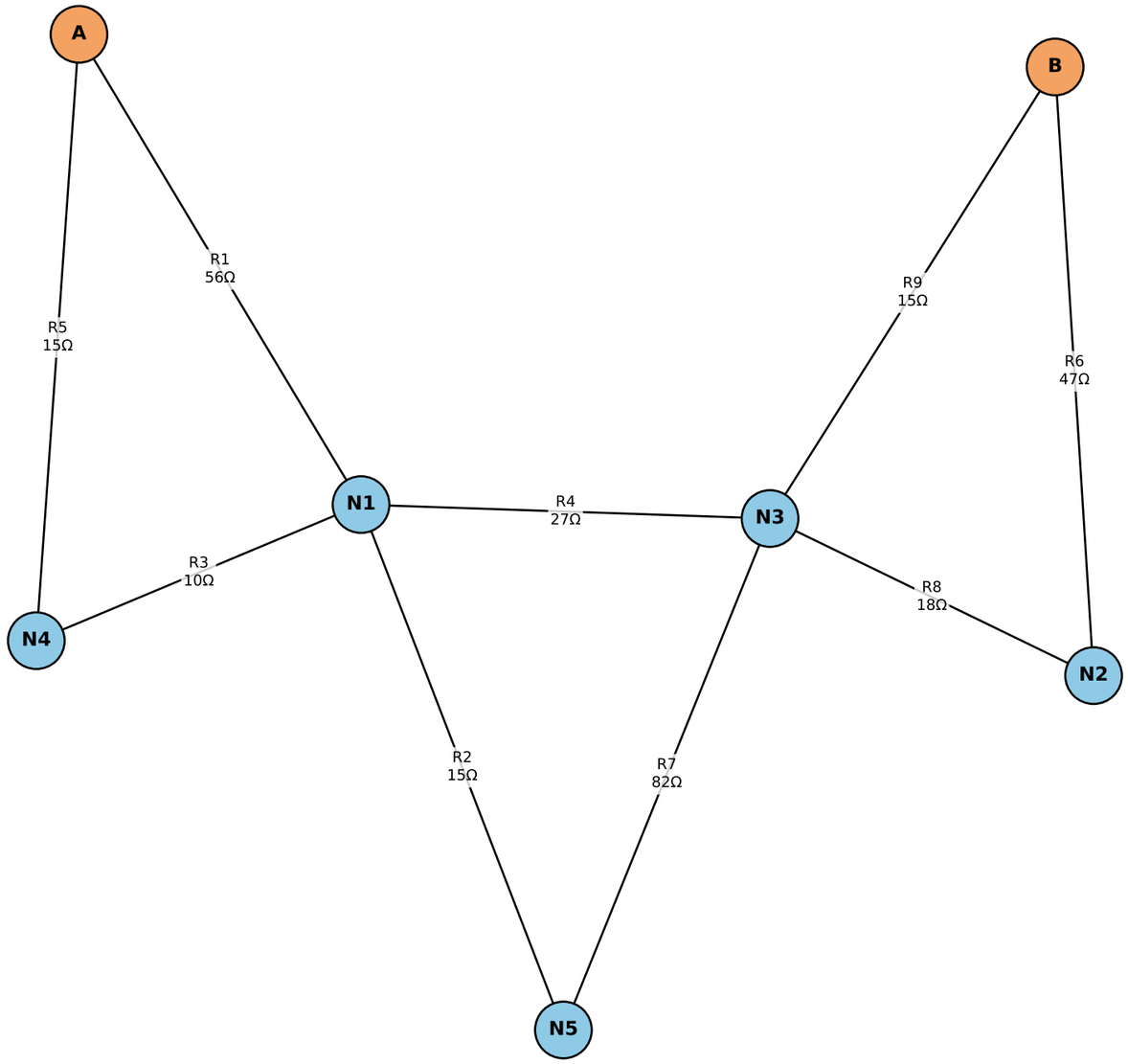

main / task_0: 8 resistors, 10 measurements
B
R8
47Ω
N5
R7
27Ω
N2
R4
18Ω
N3
R2
39Ω
R6
100Ω
R3
39Ω
N1
N4
R1
56Ω
R5
82Ω
A

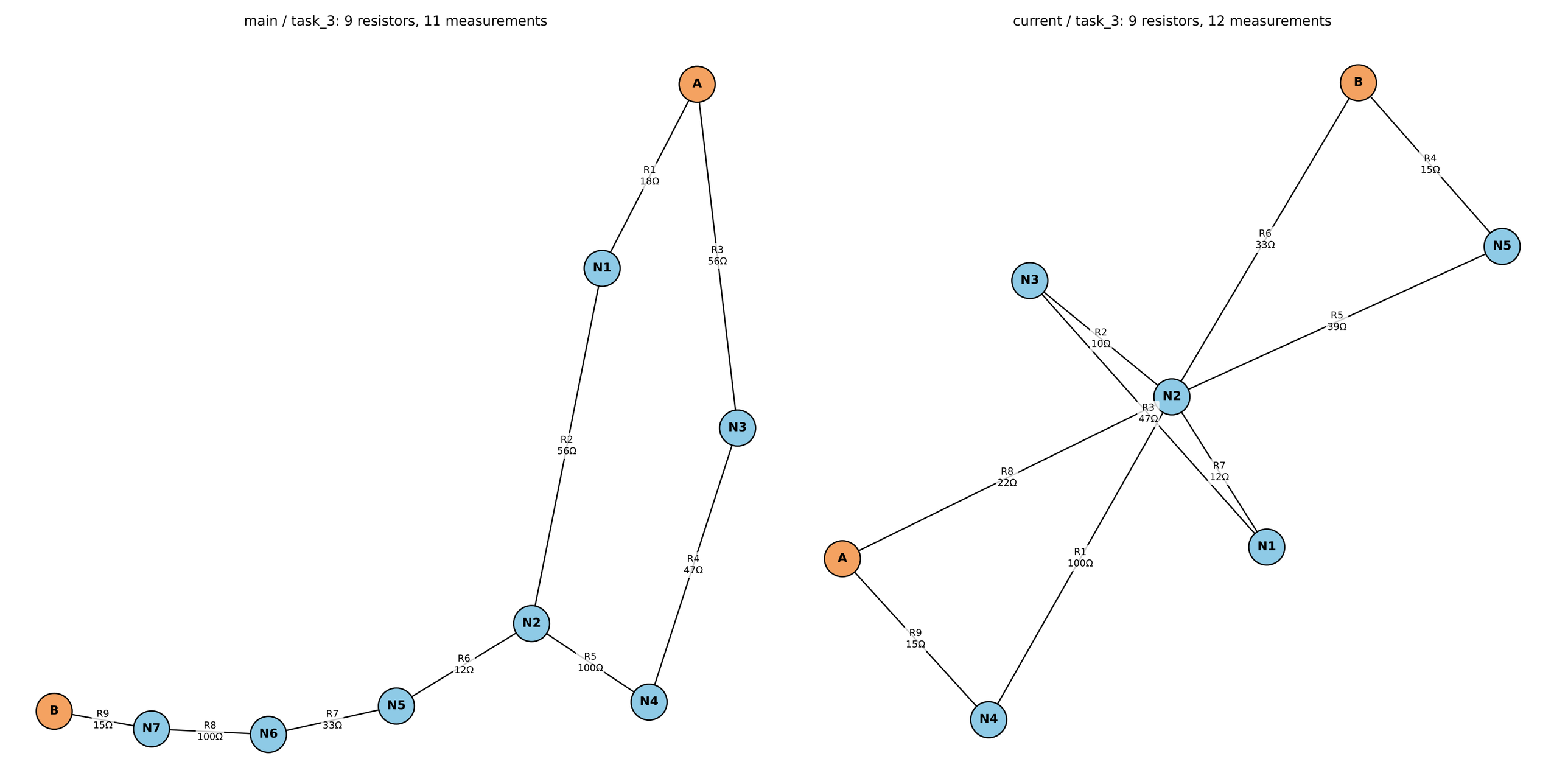

current / task_0: 8 resistors, 11 measurements
N2
R2
27Ω
A
R7
15Ω
R1
47Ω
B
R6
27Ω
N3
R3
18Ω
N1
R8
15Ω
N5
R4
22Ω
R5
47Ω
N4

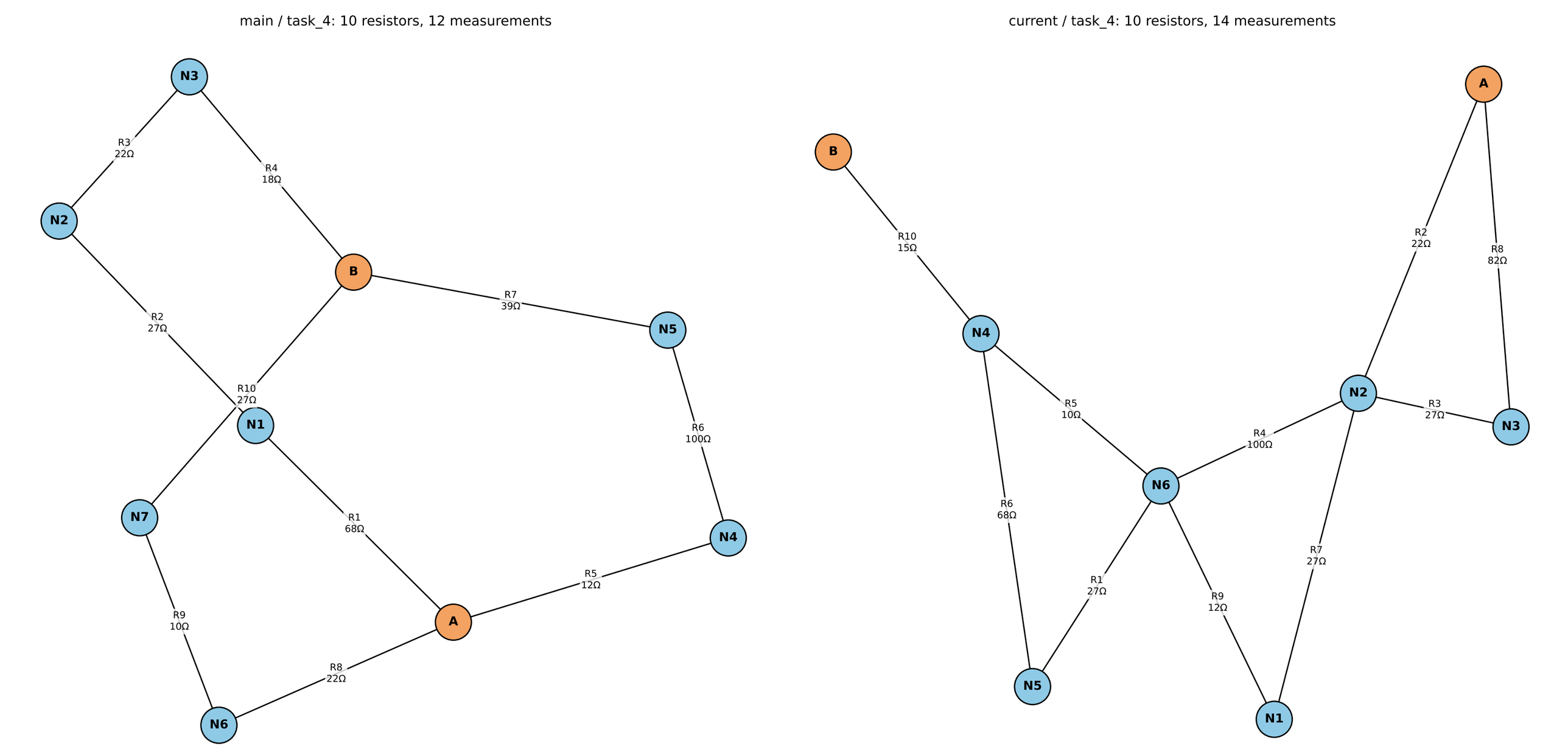

main / task_1: 8 resistors, 10 measurements
N5
R8
47Ω
B
R7
22Ω
R3
10Ω
R5
22Ω
N4
N3
N2
R6
15Ω
R4
18Ω
R2
12Ω
A
R1
100Ω
N1

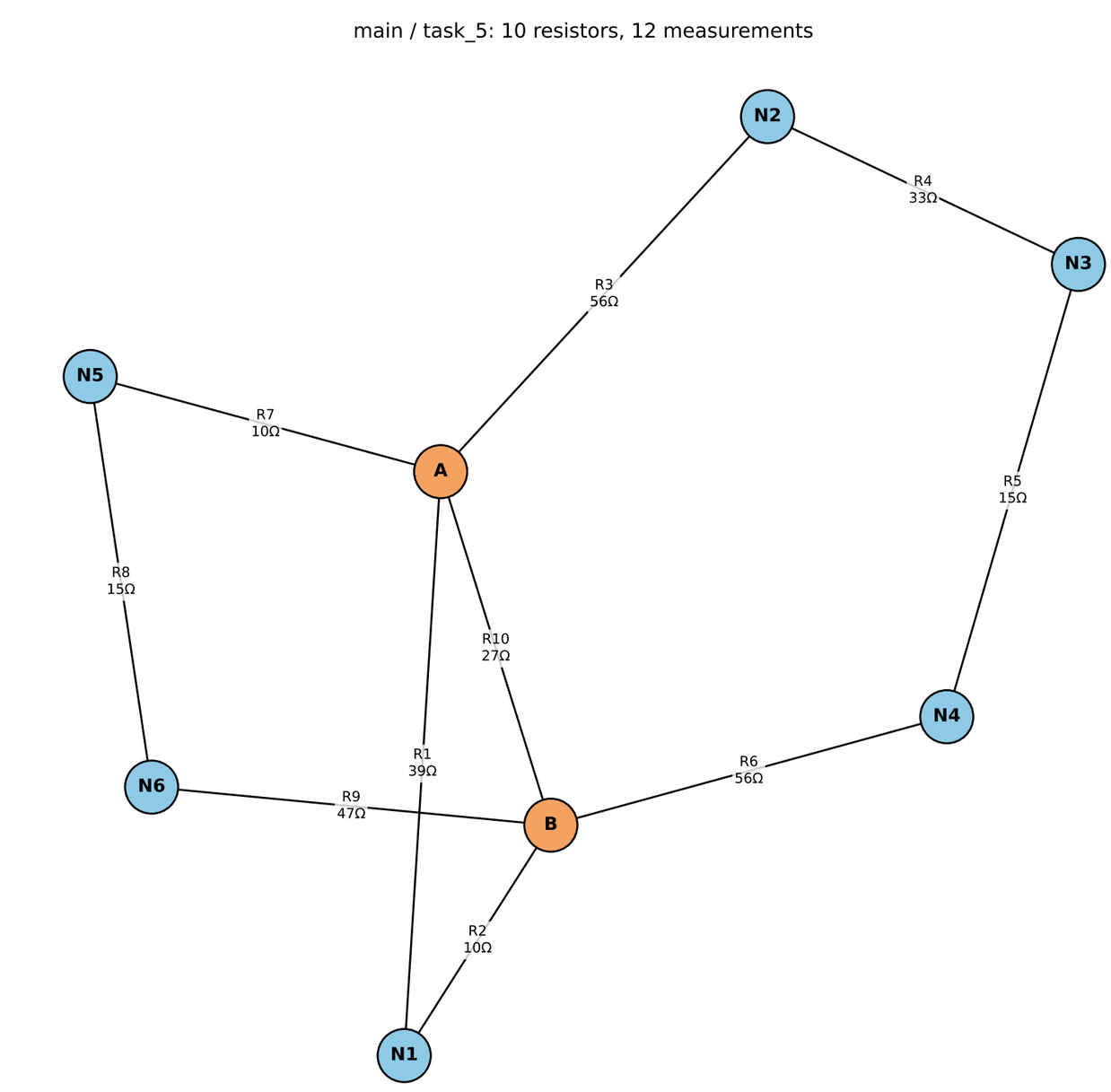

current / task_1: 8 resistors, 11 measurements
N4
R4
33Ω
A
R7
47Ω
R3
15Ω
N5
R1
15Ω
B
R6
33Ω
R2
10Ω
N2
N3
R5
12Ω
R8
15Ω
N1

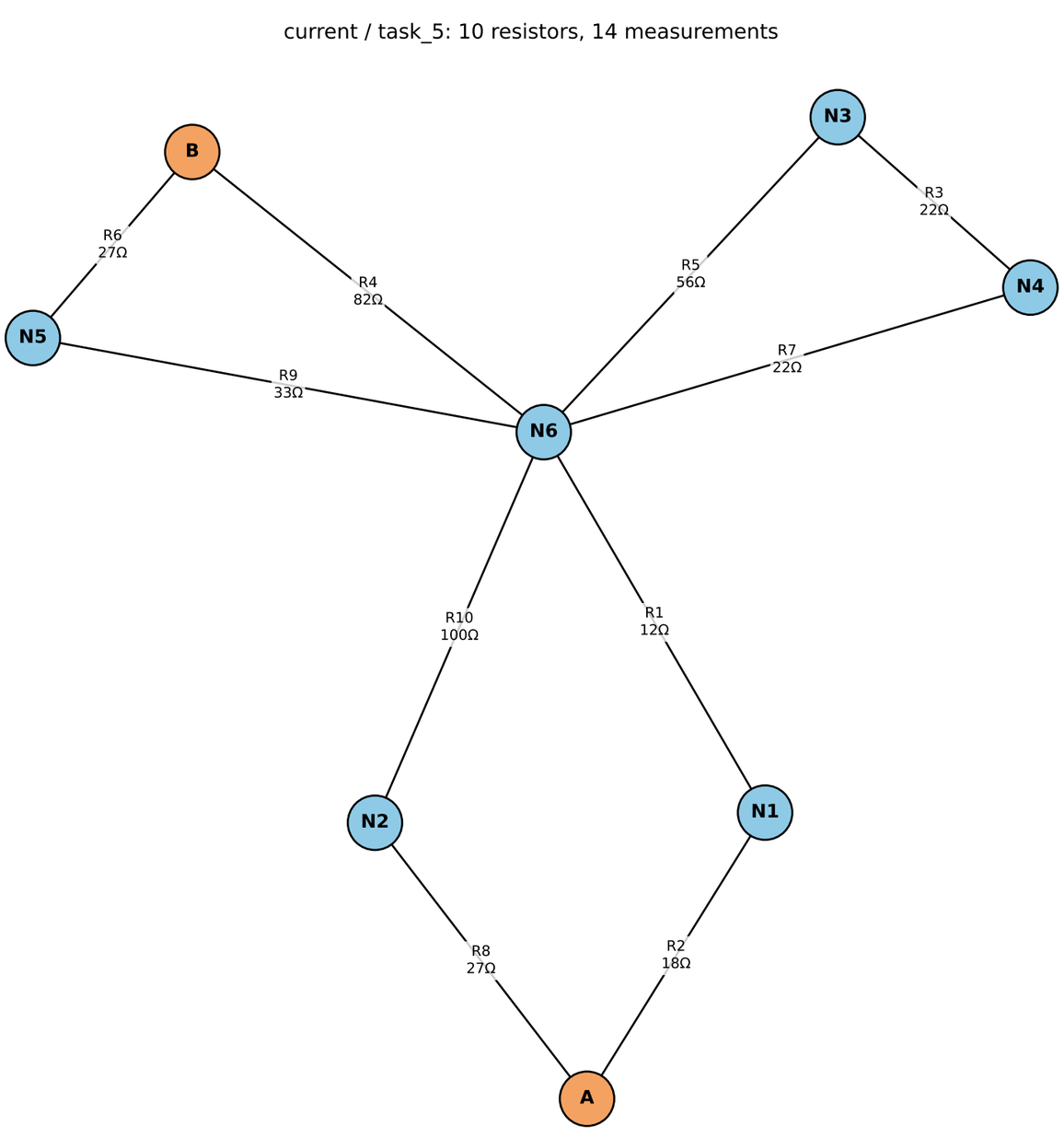

main / task_2: 9 resistors, 11 measurements
N4
N5
R7
100Ω
R6
15Ω
R8
82Ω
A
N6
R1
18Ω
R3
33Ω
R9
56Ω
N1
R2
10Ω
N2
B
R4
56Ω
R5
22Ω
N3

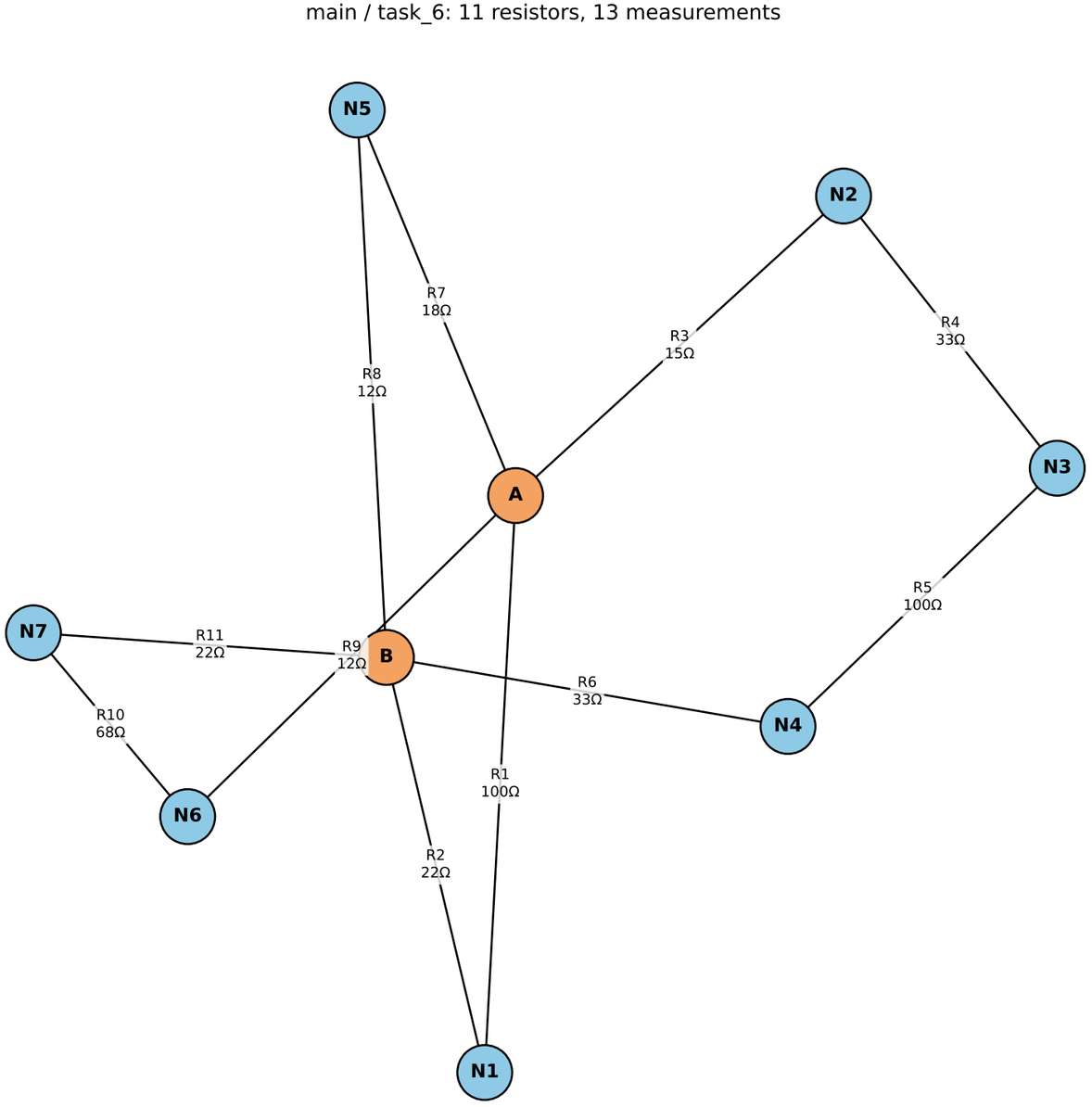

current / task_2: 9 resistors, 12 measurements
A
B
R1
56Ω
R5
15Ω
R9
15Ω
R6
47Ω
N1
R4
27Ω
N3
R3
10Ω
R8
18Ω
N4
N2
R2
15Ω
R7
82Ω
N5

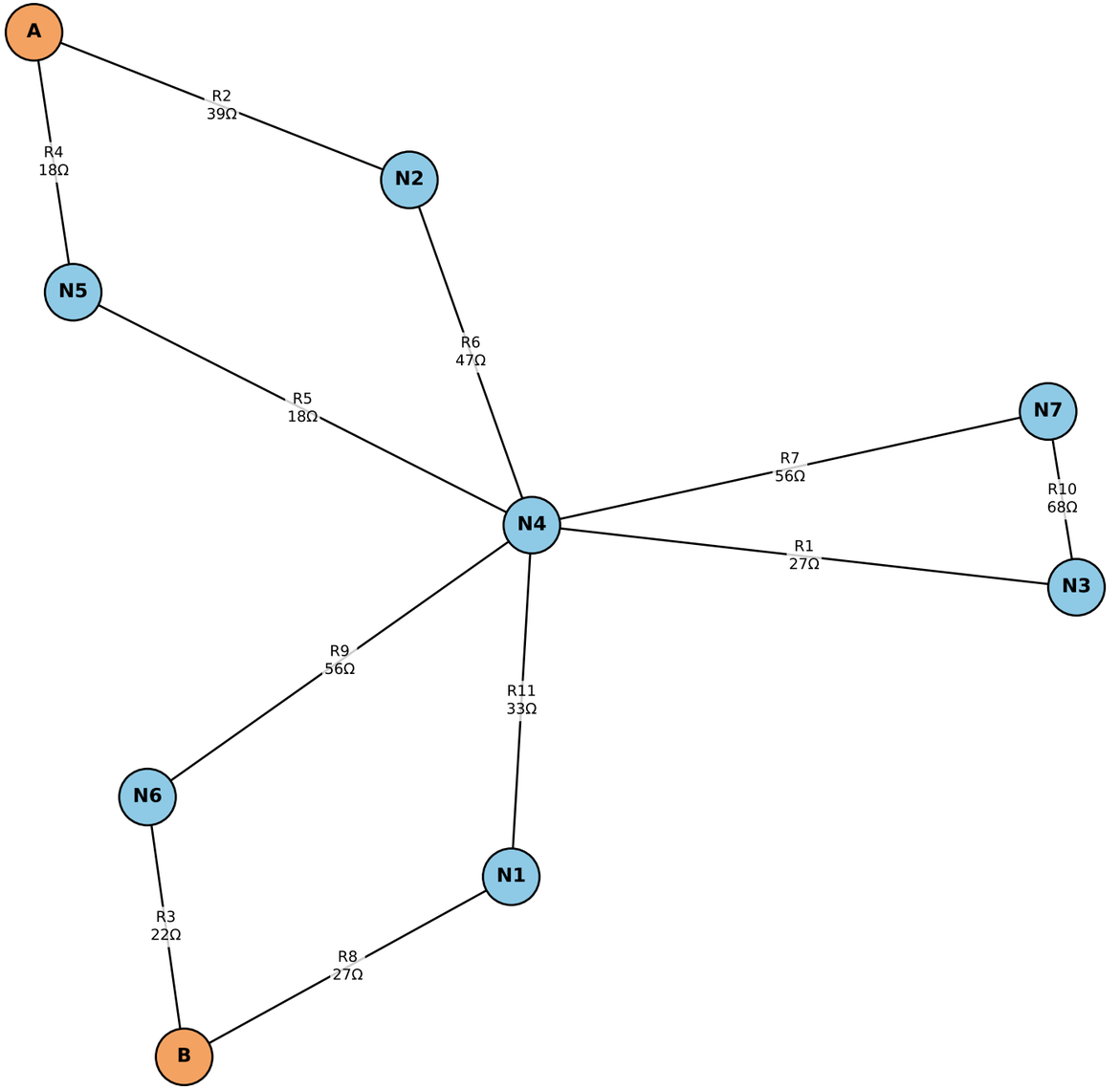

main / task_3: 9 resistors, 11 measurements
A
N1
N3
N2
N4
N5
N6
N7
B
R1
18Ω
R3
56Ω
R2
56Ω
R4
47Ω
R6
12Ω
R5
100Ω
R9
15Ω
R8
100Ω
R7
33Ω
current / task_3: 9 resistors, 12 measurements
B
N5
N3
N2
N1
A
N4
R4
15Ω
R6
33Ω
R5
39Ω
R2
10Ω
R3
47Ω
R8
22Ω
R7
12Ω
R1
100Ω
R9
15Ω

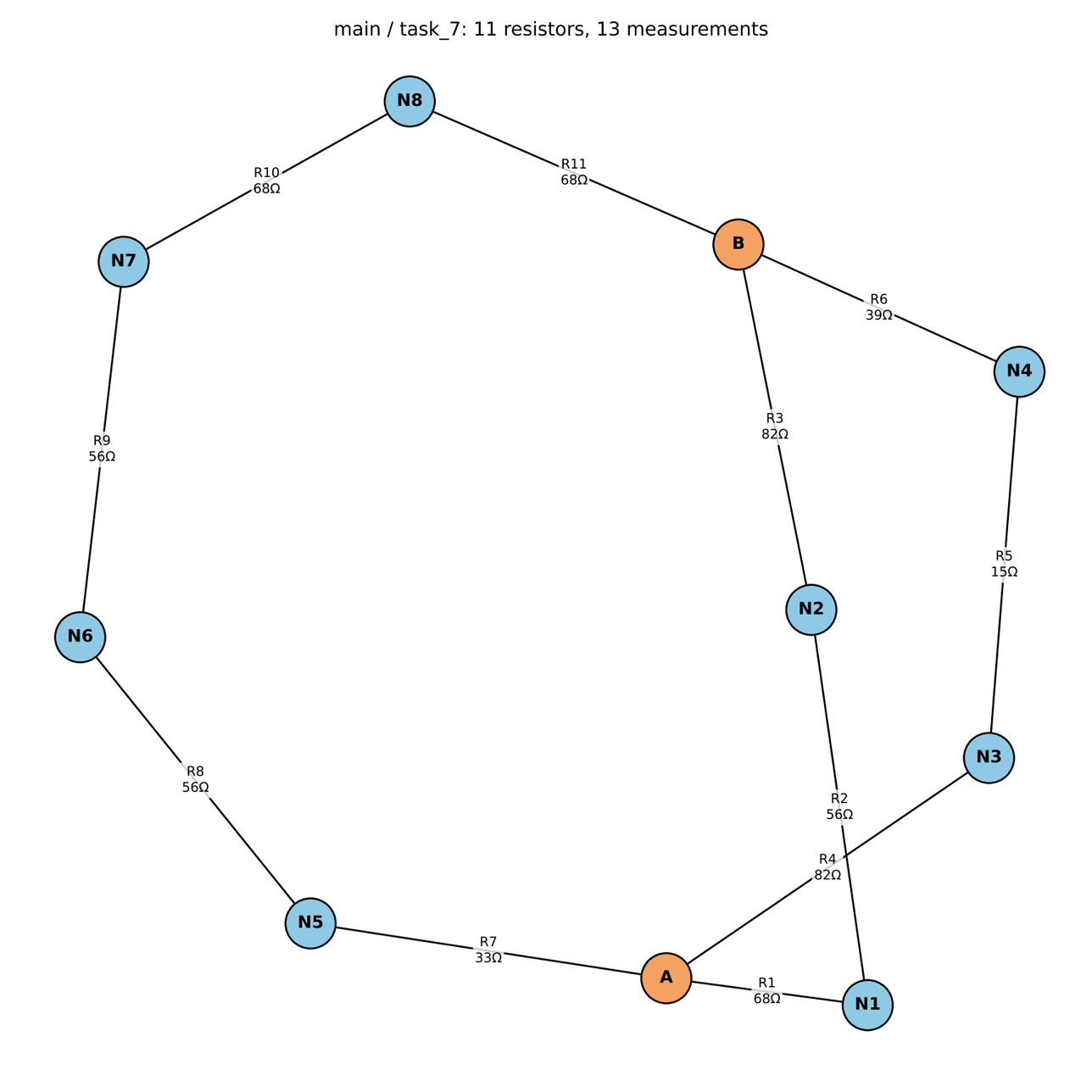

main / task_4: 10 resistors, 12 measurements
N3
R3
22Ω
R4
18Ω
N2
B
R7
39Ω
N5
R2
27Ω
R10
27Ω
N1
R6
100Ω
N7
R1
68Ω
N4
R5
12Ω
R9
10Ω
A
R8
22Ω
N6
current / task_4: 10 resistors, 14 measurements
A
B
R10
15Ω
R2
22Ω
R8
82Ω
N4
N2
R5
10Ω
R3
27Ω
N3
R4
100Ω
N6
R6
68Ω
R1
27Ω
R9
12Ω
R7
27Ω
N5
N1

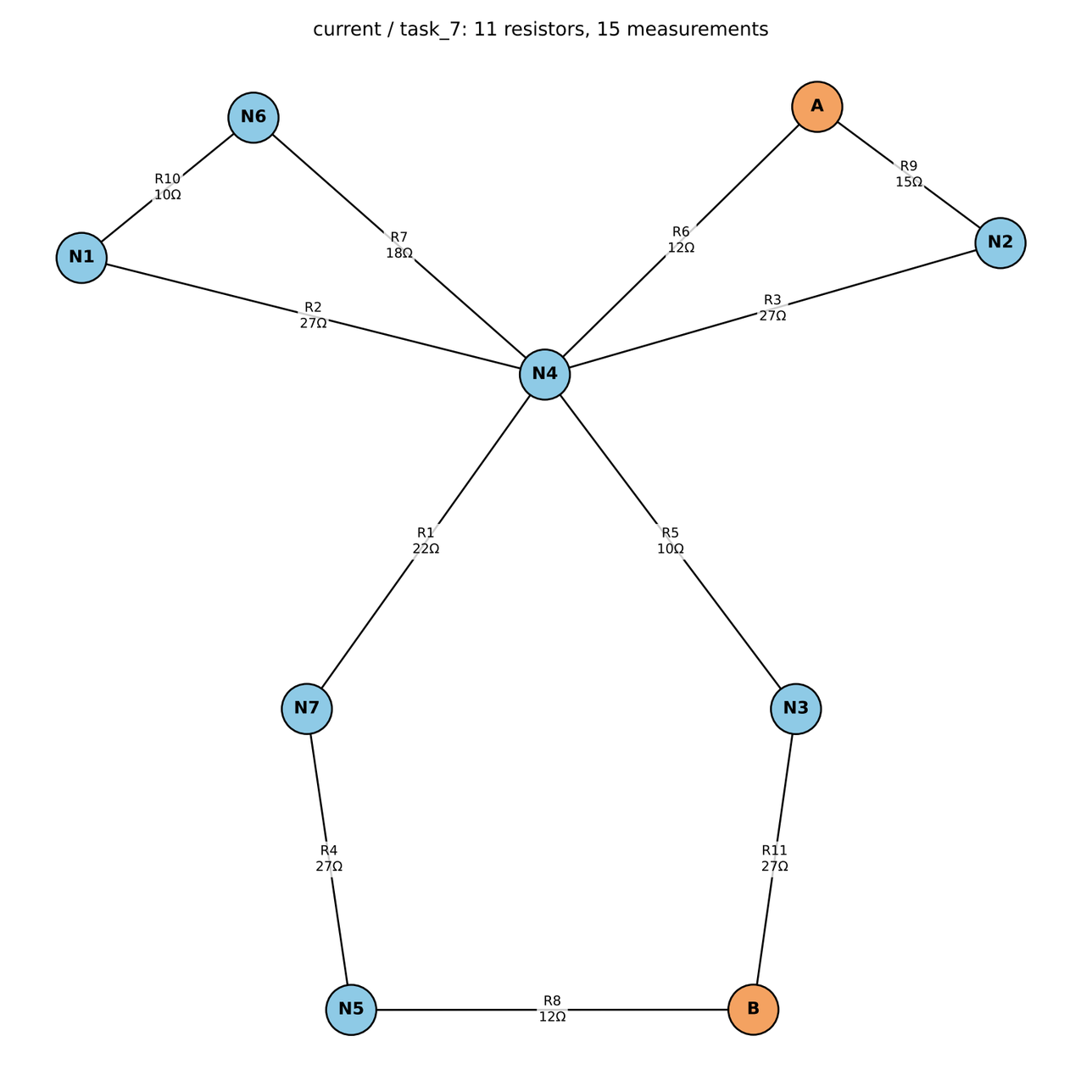

main / task_5: 10 resistors, 12 measurements
N2
N3
N5
A
N4
N6
B
N1
R4
33Ω
R3
56Ω
R7
10Ω
R5
15Ω
R8
15Ω
R10
27Ω
R1
39Ω
R6
56Ω
R9
47Ω
R2
10Ω

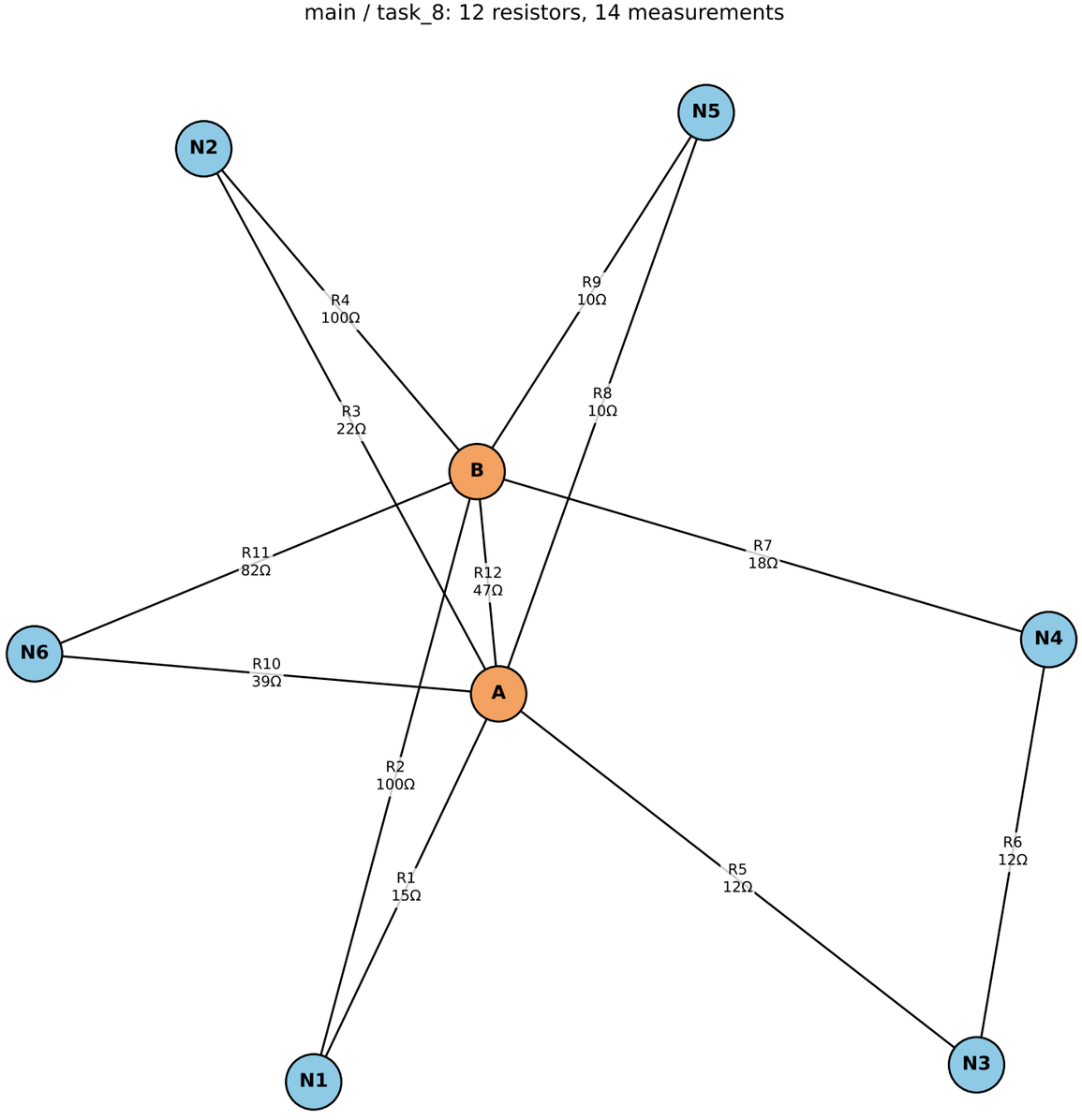

current / task_5: 10 resistors, 14 measurements
B
N3
R6
27Ω
R3
22Ω
R4
82Ω
R5
56Ω
N5
N4
R9
33Ω
R7
22Ω
N6
R10
100Ω
R1
12Ω
N2
N1
R8
27Ω
R2
18Ω
A

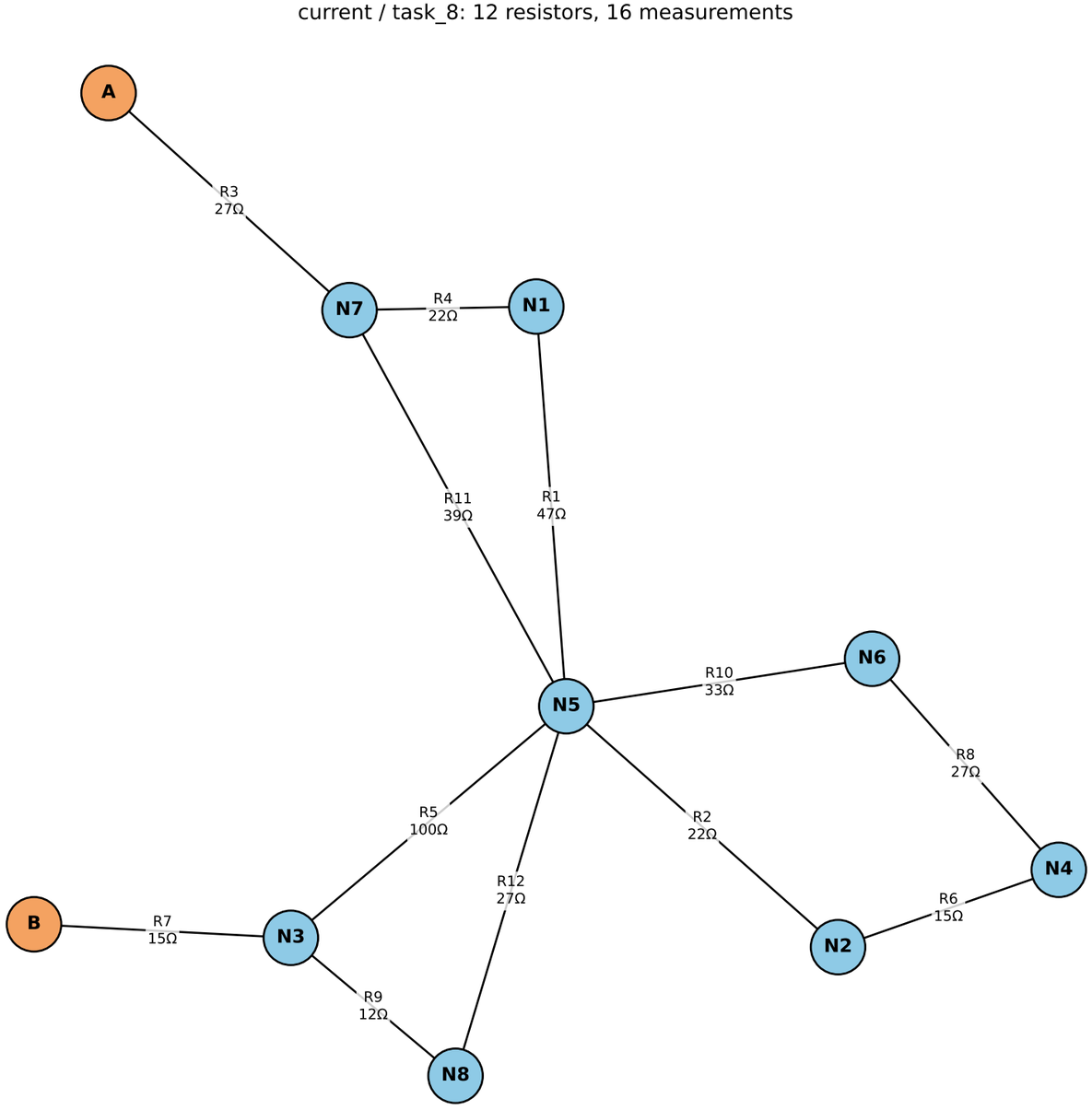

main / task_6: 11 resistors, 13 measurements
N5
N2
R7
18Ω
R3
15Ω
R4
33Ω
R8
12Ω
N3
A
R5
100Ω
N7
R11
22Ω
R9
12Ω
B
R6
33Ω
R10
68Ω
N4
R1
100Ω
N6
R2
22Ω
N1

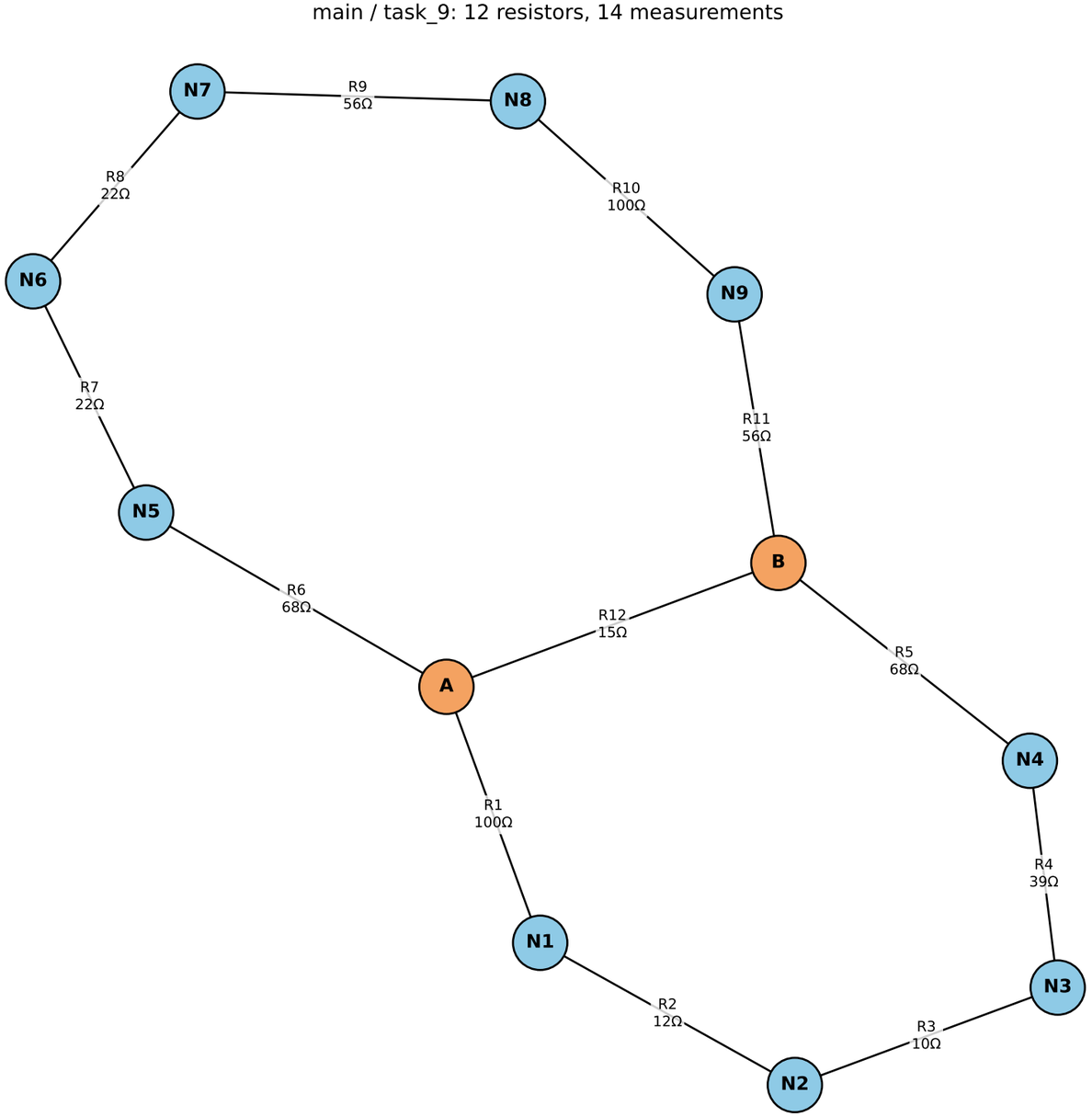

current / task_6: 11 resistors, 15 measurements
A
R2
39Ω
R4
18Ω
N2
N5
R6
47Ω
R5
18Ω
N7
R7
56Ω
R10
68Ω
N4
R1
27Ω
N3
R9
56Ω
R11
33Ω
N6
N1
R3
22Ω
R8
27Ω
B

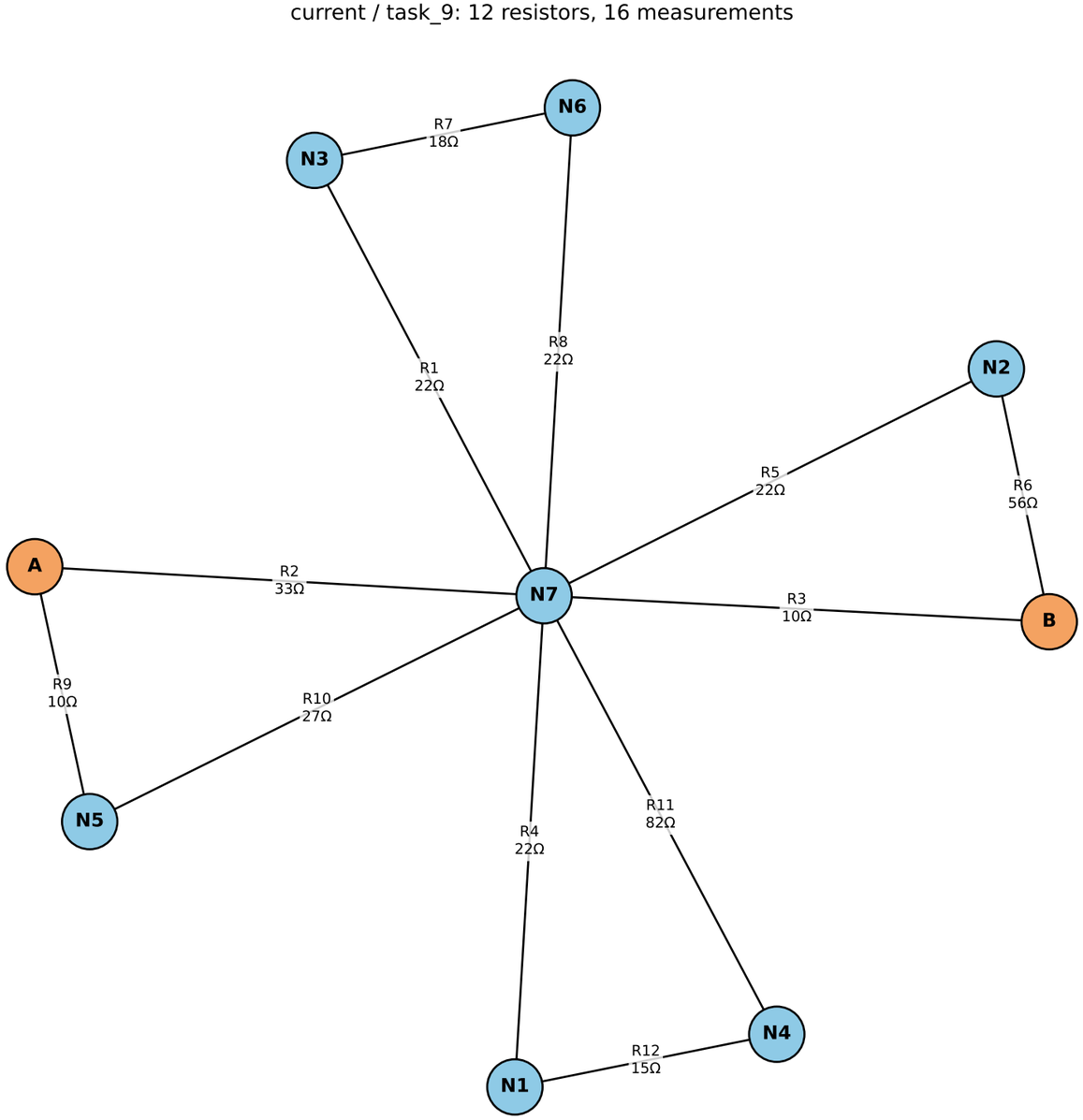

main / task_7: 11 resistors, 13 measurements
N8
R10
68Ω
R11
68Ω
N7
B
R6
39Ω
N4
R3
82Ω
R9
56Ω
R5
15Ω
N2
N6
N3
R8
56Ω
R2
56Ω
R4
82Ω
N5
R7
33Ω
A
R1
68Ω
N1


current / task_7: 11 resistors, 15 measurements
N6
A
R10
10Ω
R9
15Ω
N1
R7
18Ω
R6
12Ω
N2
R2
27Ω
R3
27Ω
N4
R1
22Ω
R5
10Ω
N7
N3
R4
27Ω
R11
27Ω
N5
R8
12Ω
B


main / task_8: 12 resistors, 14 measurements
N2
N5
R4
100Ω
R9
10Ω
R3
22Ω
R8
10Ω
B
R11
82Ω
R12
47Ω
R7
18Ω
N6
N4
R10
39Ω
A
R2
100Ω
R1
15Ω
R5
12Ω
R6
12Ω
N1
N3


current / task_8: 12 resistors, 16 measurements
A
R3
27Ω
N7
R4
22Ω
N1
R11
39Ω
R1
47Ω
N5
R10
33Ω
N6
R8
27Ω
R5
100Ω
R2
22Ω
N4
R12
27Ω
B
R7
15Ω
N3
R6
15Ω
N2
R9
12Ω
N8


main / task_9: 12 resistors, 14 measurements
N7
R9
56Ω
N8
R8
22Ω
R10
100Ω
N6
N9
R7
22Ω
R11
56Ω
N5
B
R6
68Ω
R12
15Ω
A
R5
68Ω
N4
R1
100Ω
R4
39Ω
N1
N3
R2
12Ω
R3
10Ω
N2


current / task_9: 12 resistors, 16 measurements
N6
R7
18Ω
N3
R1
22Ω
R8
22Ω
N2
R5
22Ω
R6
56Ω
A
R2
33Ω
N7
R3
10Ω
B
R9
10Ω
R10
27Ω
N5
R4
22Ω
R11
82Ω
N4
N1
R12
15Ω